 


ESERCIZIO

« Progettare col metodo Parte Operativa / Parte di Controllo una macchina sequenziale sincrona per il calcolo del logaritmo intero di un numero  $x$  in rappresentazione naturale. »

SOLUZIONE

Si suppone che il numero  $x$ , fornito in ingresso alla macchina, sia su  $m$  bit.



La macchina deve calcolare il numero  $l$  tale che

$$2^l \leq x < 2^{l+1}$$

ovvia  $l = \lfloor \log_2 x \rfloor$

Il numero di bit necessario per rappresentare  $l$

è  $n = \lceil \log_2(m-1) \rceil$


La macchina accetta in ingresso anche un segnale di inizio operazione ( $\log$ ), e fornisce in uscita un segnale di errore ( $err$ ), prodotto se  $x=0$  ( $\log 0 = -\infty$ ), ed un segnale di "ready" (= fine dell'elaborazione precedente, pronto per un nuovo numero)

Esempio. Supponiamo che  $x$  sia rappresentato su  $m=13$  bit, e che si abbia

$$2^{12} = (4096)_{10} \leq x = (1011001010111)_2 = (5719)_{10} < 2^{13}$$

In questo caso,  $l = 12 = m - 1$ , ed è sufficiente impiegare  $\lceil \log_2 12 \rceil = 4$  bit per rappresentarlo.

 In generale, la soluzione cercata corrisponde alla porzione, nella parola binaria che rappresenta  $x$ , del bit a 1 più significativo. Nel caso precedente tale porzione è la dodicesima:



Nota: Il valore di  $l$  non cambia se vengono modificati i bit meno significativi rispetto all'1 più significativo.

Ad es., le parole

```

1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 x x x x x x x x x x

```

e in generale  
con  $x =$  "don't care"

Condividono lo stesso valore di  $l$ : 12.

Un algoritmo per il calcolo di  $l$  è il seguente:

"effettua ripetuti sconnimenti a ~~destra~~ della parola  $x$  finché non raggiungi il valore  $x=1$ : il valore di  $l$  cercato corrisponde al numero di sconnimenti effettuati".

Ad es., nel caso precedente si avrebbe

#sconnimenti	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	valore di $x$
0	1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	$2^{12} + y_0$ ( $y_0 < 2^{12}$ )
1	0	1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	$2^{11} + y_1$ ( $y_1 < 2^{11}$ )
2	0	0	1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	$2^{10} + y_2$
3	0	0	0	1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	$2^9 + y_3$
4	0	0	0	0	1	x	x	x	x	x	x	x	x	$2^8 + y_4$
5	0	0	0	0	0	1	x	x	x	x	x	x	x	$2^7 + y_5$
6	0	0	0	0	0	0	1	x	x	x	x	x	x	$2^6 + y_6$
7	0	0	0	0	0	0	0	1	x	x	x	x	x	$2^5 + y_7$
8	0	0	0	0	0	0	0	0	1	x	x	x	x	$2^4 + y_8$
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	x	x	x	$2^3 + y_9$
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	x	x	$2^2 + y_{10}$
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	x	$2^1 + y_{11}$
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	$2^0 + 0 = 1$


Il valore finale è il risultato di 12 successive divisioni intere (ignorando cioè il resto) per 2:

$$2^{13} \triangleright x = 2^{12} + y_0 = 2^{12} \left( 2^0 + \frac{y_0}{2^{12}} \right) \geq 2^{12} (2^0 + \underbrace{\frac{y_0}{2^{12}}}_{< 1})$$

$< 1$ : la divisione intera di  $y_0$  per  $2^{12}$  vale 0

Ritorniamo all'esempio numerico usato prima:
 
$$\begin{aligned}
 x &= (1011001010111)_2 = \\
 &= 2^{12} + 2^{10} + 2^9 + 2^6 + 2^4 + 2^2 + 2^1 + 2^0 = \\
 &= 4096 + 1024 + 512 + 64 + 16 + 4 + 2 + 1 = \\
 &= 5719
 \end{aligned}$$




⇒ Il risultato 1 è ottenuto dopo 12 divisioni successive, corrispondenti a 12 scostamenti a destra.

OSSERVAZIONE,


Il calcolo del  $\lfloor \log_2 x \rfloor$  si può fare molto più semplicemente con una rete combinatoria! A tale scopo basta impiegare un PRIORITY ENCODER, la cui tabella nel caso  $m = 4$  è la seguente

$x_3$	$x_2$	$x_1$	$x_0$	$Z_1$	$Z_0$	
1	X	X	X	1	1	(=3)
0	1	X	X	1	0	(=2)
0	0	1	X	0	1	(=1)
0	0	0	1	0	0	(=0)

 


Dato l'algoritmo, una sua realizzazione può essere basata sul seguente hardware di Parte Operativa:

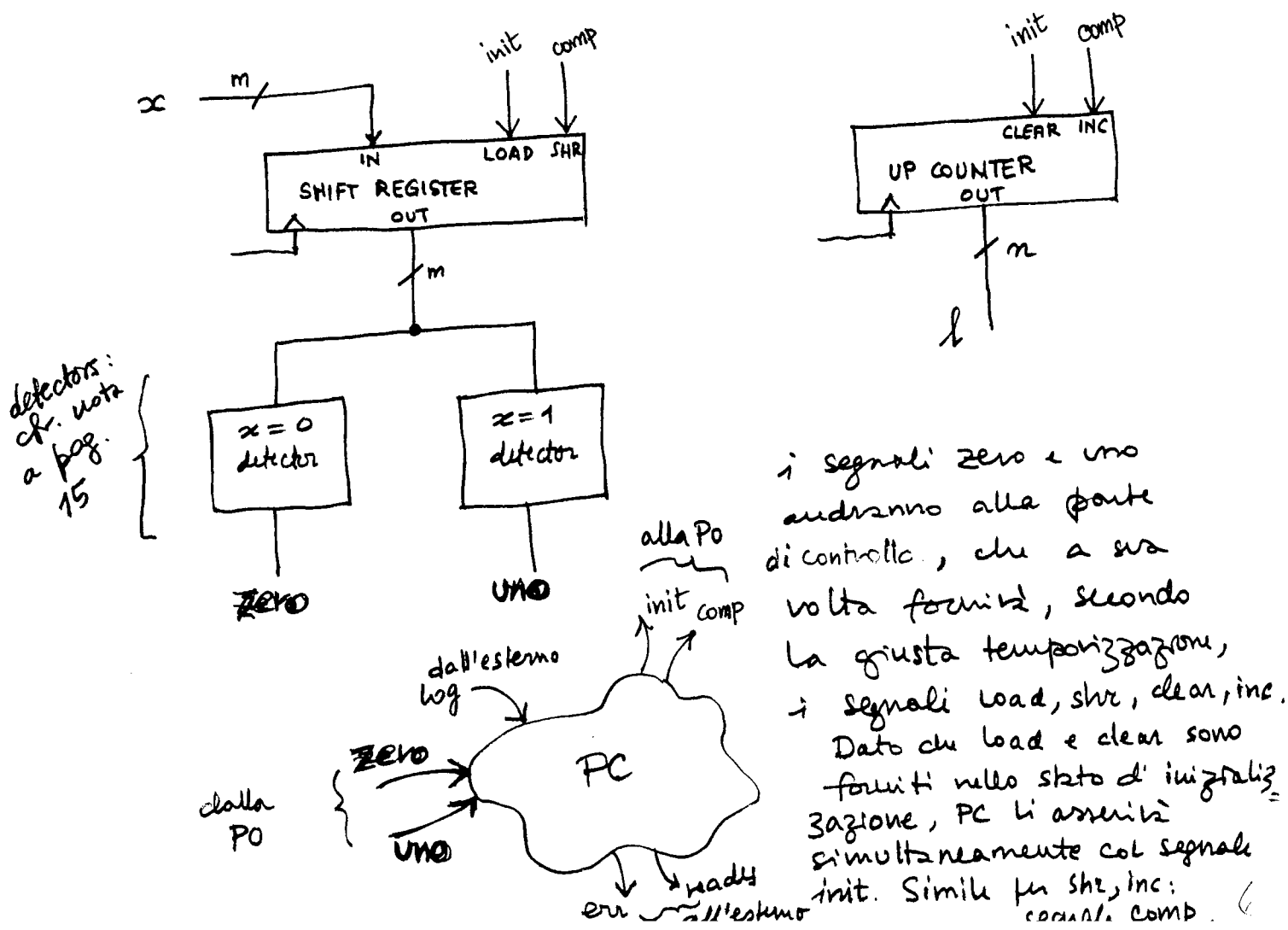- un registro a scorrimento, che va inizialmente caricato al valore di  $x$
- un contatore, inizializzato a 0, che tiene traccia del numero di scorrimenti a destra effettuati
- un circuito combinatorio per il rilevamento del raggiungimento della condizione di terminazione dell'algoritmo ( $x=1$ )
- un altro circuito combinatorio per il rilevamento della condizione di errore ( $x=0$ )


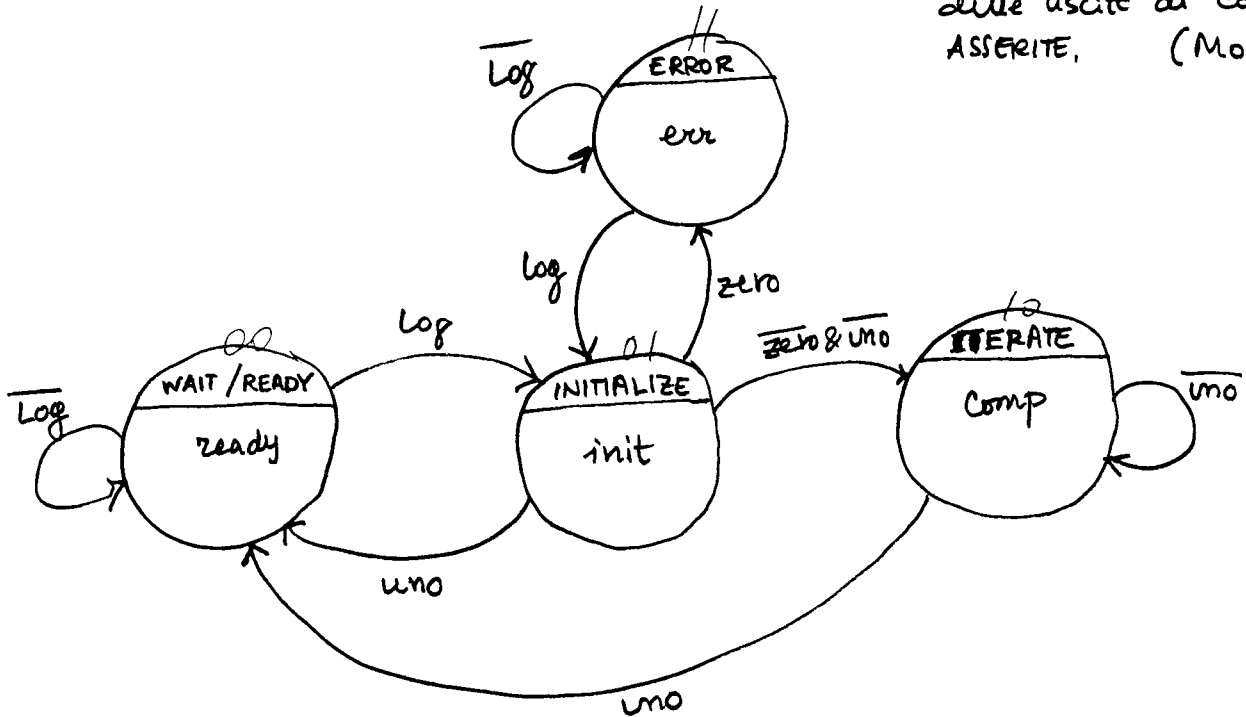
# Automa di controllo

NOTA: L'automa riporta, in ogni stato, solo i nomi delle uscite di controllo ASSERITE. (Moore).




La realizzazione dell'automa di controllo seguirà il procedimento di sintesi "monoblocco".

Anzitutto, poiché gli stati di controllo sono 4, serviranno  $\lceil \log_2 4 \rceil = 2$  Flip-flop di tipo D, che costituiranno il registro di stato. Per procedere con la sintesi, bisogna codificare gli stati di controllo in binario. Ad es.:

STATO DI CONTROLLO	CODIFICA BINARIA (Q <sub>1</sub> , Q <sub>0</sub> )	INGRESSI CAMPIONATI NELLO STATO
WAIT/READY	0 0	Log
INITIALIZE	0 1	zero, uno
ITERATE	1 0	uno
ERROR	1 1	Log

N.B.: (mutuamente esclusivi)

 Lo schema a blocchi del controllo (real. Moore) è il seguente:




### Funzione g

Potremmo progettare scrivendo la tabella

$Q_1$	$Q_0$	init	comp	err	ready
0	0	0	0	0	1
0	1	1	0	0	0
1	0	0	1	0	0
1	1	0	0	1	0

 ma ci accorgiamo che, poiché ogni uscita viene erogata esclusivamente in uno stato, allora la funzione  $g$  richiesta è la semplice decodifica dello stato:



# Funzione f

Il metodo "automatizzato" per costruirla è quello di stendere la tabella di transizione degli stati:

Log	Zero	uno	$Q_1$	$Q_0$	$Q_1'$	$Q_0'$
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	1	0
0	0	0	1	0	1	0
0	0	0	1	1	1	1
0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0	0
0	0	1	1	0	0	0
0	0	1	1	1	1	1
0	1	0	0	0	0	0
0	1	0	0	1	1	1
0	1	0	1	0	1	0
0	1	0	1	1	1	1
0	1	1	0	0	X	X
0	1	1	0	1	X	X
0	1	1	1	0	X	X
0	1	1	1	1	X	X
1	0	0	0	0	0	1
1	0	0	0	1	1	0
1	0	0	1	0	1	0
1	0	0	1	1	0	1
1	0	1	0	0	0	0
1	0	1	1	0	0	0
1	0	1	1	1	0	1
1	1	0	0	0	0	1
1	1	0	0	1	1	1
1	1	0	1	0	1	0
1	1	0	1	1	0	1
1	1	1	0	0	X	X
1	1	1	0	1	X	X
1	1	1	1	0	X	X
1	1	1	1	1	X	X

NOTA: Poiché Zero e uno sono mutuamente esclusivi, le configurazioni di ingresso dove essi valgono simultaneamente 1 sono impossibili, e dunque le righe della tabella in cui ciò è previsto danno luogo a valori "don't care" delle funzioni da realizzare. Tali valori potranno essere scelti arbitrariamente a 1 o a 0, per semplificare le espressioni delle funzioni  $Q_1'$  e  $Q_0'$  da realizzare.



Per la realizzazione di  $Q'_1 = Q'_0$  (che secondo la tabella dipendono da 5 ingressi), useremo Karnaugh, dividendo il problema in questo modo

$$Q'_i = \underbrace{\overline{\log} Q'_i}_{\log=0} + \underbrace{\log Q'_i}_{\log=1}$$

ciascuna di queste due funzioni dipende solo dai 4 ingressi zero, uno,  $Q_1, Q_0$ , ed è realizzabile con una mappa di Karnaugh quadrata.

		$Q_1, Q_0$			
		00	01	11	10
zero	uno				
00		0	1	1	1
01		0	0	1	0
11		X	X	X	X
10		0	1	1	1

$$Q'_1|_{\log=0} = Q_1 Q_0 + \overline{\text{uno}} (Q_1 \oplus Q_0)$$

		$Q_1, Q_0$			
		00	01	11	10
zero	uno				
00		0	1	0	1
01		0	0	0	0
11		X	X	X	X
10		0	1	0	1

$$Q'_1|_{\log=1} = \overline{\text{uno}} \overline{Q_1} Q_0 + \overline{\text{uno}} Q_1 \overline{Q_0} = \overline{\text{uno}} (Q_1 \oplus Q_0)$$

		$Q_1, Q_0$			
		00	01	11	10
zero	uno				
00		0	0	1	0
01		0	0	1	0
11		X	X	X	X
10		0	1	1	0

$$Q'_0|_{\log=0} = Q_1 Q_0 + \text{zero} Q_0 = (Q_1 + \text{zero}) Q_0$$

		$Q_1, Q_0$			
		00	01	11	10
zero	uno				
00		1	0	1	0
01		1	0	1	0
11		X	X	X	X
10		1	1	1	0

$$Q'_0|_{\log=1} = \overline{Q_1} \overline{Q_0} + Q_1 Q_0 + \text{zero} Q_0 = (\overline{Q_1 \oplus Q_0}) + \text{zero} Q_0$$


Segue

$$Q'_1 = \overline{\log} [Q_1 Q_0 + \overline{uno} (Q_1 \oplus Q_0)] + \log [\overline{uno} (Q_1 \oplus Q_0)] =$$

$$= \overline{\log} Q_1 Q_0 + \overline{uno} (Q_1 \oplus Q_0)$$

$$Q'_0 = \overline{\log} [Q_1 Q_0 + \text{zero} Q_0] + \log [\overline{Q_1} \overline{Q_0} + Q_1 Q_0 + \text{zero} Q_0] =$$
 
$$= \log \overline{Q_1} \overline{Q_0} + (Q_1 + \text{zero}) Q_0$$



Un metodo alternativo (e qui più efficace) per sintetizzare  $f(\text{Log}, \text{zero}, \text{uno}; Q_1, Q_0)$  deriva dall'osservazione che gli ingressi esterni ( $\text{Log}, \text{zero}, \text{uno}$ ) non sono campionati tutti insieme in nessuno stato. Quindi, si può pensare di risolvere il problema stato per stato, studiando quali sono gli ingressi effettivamente campionati in ciascuno stato (si veda la tab. a pag. 5).

Costruiamo la tabella di transizione di stato nel modo seguente:


STATO PRESENTE	STATO FUTURO
WAIT/READY	$\overline{\text{Log}} (\text{WAIT/READY}) + \text{Log} (\text{INITIALIZE})$
INITIALIZE	$\text{uno} (\text{WAIT/READY}) + \text{zero} (\text{ERROR})$ $+ \overline{\text{uno}} \cdot \overline{\text{zero}} (\text{ITERATE})$
ITERATE	$\overline{\text{uno}} (\text{ITERATE}) + \text{uno} (\text{WAIT/READY})$
ERROR	$\overline{\text{Log}} (\text{ERROR}) + \text{Log} (\text{INITIALIZE})$

Notiamo altresì che, poiché  $\text{uno}$  e  $\text{zero}$  sono mutuamente esclusivi, si ha che  $\text{uno}=1 \Rightarrow \text{uno} \cdot \overline{\text{zero}}=1$ , e anche  $\text{zero}=1 \Rightarrow \overline{\text{uno}} \cdot \text{zero}=1$ . Quindi possiamo riscrivere la seconda riga dello stato futuro come

$$\overline{\text{uno}} \cdot \overline{\text{zero}} (\text{ITERATE}) + \overline{\text{uno}} \cdot \text{zero} (\text{ERROR}) + \text{uno} \cdot \overline{\text{zero}} (\text{WAIT/READY}).$$

Dunque, lo stato futuro può essere generato dallo stato presente mediante multiplexer nel modo seguente: % 10

(schema simbolico)

 

In sostanza, la funzione di 5 ingressi da realizzare è stata decomposta

nella combinazione "multiplexata" di 4 funzioni più semplici, ciascuna corrispondente a una data coppia di variabili di stato presente:

$$f(\text{log}, \text{uno}, \text{zero}; Q_1, Q_0) = \bar{Q}_1 \bar{Q}_0 f_{00}(\text{log}, \text{uno}, \text{zero}) + \\ + \bar{Q}_1 Q_0 f_{01}(\text{log}, \text{uno}, \text{zero}) + Q_1 \bar{Q}_0 f_{10}(\text{log}, \text{uno}, \text{zero}) + \\ + Q_1 Q_0 f_{11}(\text{log}, \text{uno}, \text{zero})$$

Ora: dall'analisi delle caratteristiche delle funzioni  $f$  da realizzare, è emerso che, in realtà,

}	$f_{00}$	dipende solo da log, e non da uno e zero;
	$f_{01}$	" " " uno e zero, " " log;
	$f_{10}$	" " " uno, " " log e zero;
	$f_{11}$	" " " log, " " uno e zero

Ci siamo dunque ricondotti a dover realizzare delle funzioni combinatorie che sono funzioni solo di 1 o 2 ingressi, e quindi sono molto più agevoli da sintesi.


A pag. 11 è mostrata la realizzazione delle funzioni:  $f_{00}(\text{log})$ ,  $f_{01}(\text{uno}, \text{zero})$ ,  $f_{10}(\text{uno})$ ,  $f_{11}(\text{log})$  mediante multiplexer. Naturalmente, queste semplici funzioni si possono realizzare anche col metodo classico della tabella di verità. Vediamo per esempio come realizzare la funzione più "complicata" delle quattro, cioè  $f_{01}$ , che dipende da 2 ingressi.

uno	zero	$Q'_1$	$Q'_0$	$(f_{01}(\text{uno}, \text{zero}))$
0	0	1	0	(ITERATE)
0	1	1	1	(ERROR)
1	0	0	0	(WAIT/READY)
1	1	X	X	(mutua esclusione ingressi uno e zero)
		↓	↓	
		0	1	


Scogliendo <sup>(come indicato sopra)</sup> i don't care w.r.p. a 0 e 1, abbiamo subito che

$$Q'_1 = \overline{\text{uno}}, \text{ mentre } Q'_0 = \text{zero}$$

Diagramma

 

(cfr. pag 11)

 

$\overline{\text{uno}}$   
Zero

un bel risparmio!

Vediam anche  $f_{00}, f_{10}, f_{11}$  :

log	$Q'_1$	$Q'_0$	$(f_{00}(\log))$
0	0	0	
1	0	1	

$$\Rightarrow \begin{aligned} Q'_1 &= 0 \\ Q'_0 &= \log \end{aligned}$$

uno	$Q'_1$	$Q'_0$	$(f_{10}(\text{uno}))$
0	1	0	
1	0	0	


$$\Rightarrow \begin{aligned} Q'_1 &= \overline{\text{uno}} \\ Q'_0 &= 0 \end{aligned}$$

log	$Q'_1$	$Q'_0$	$(f_{11}(\log))$
0	1	1	
1	0	1	



$$\Rightarrow \begin{aligned} Q'_1 &= \overline{\log} \\ Q'_0 &= 1 \end{aligned}$$

Per riassumere :

 
$$\left\{ \begin{aligned} Q'_1 &= (\overline{Q_1} \overline{Q_0} \cdot 0 + \overline{Q_1} Q_0 \cdot \overline{\text{uno}} + Q_1 \overline{Q_0} \cdot \text{uno} + Q_1 Q_0 \cdot \overline{\log}) \\ Q'_0 &= \overline{Q_1} \overline{Q_0} \cdot \log + \overline{Q_1} Q_0 \cdot \text{zero} + (Q_1 \overline{Q_0} \cdot 0) + Q_1 Q_0 \cdot 1 \end{aligned} \right.$$



  NOTA: le funzioni ottenute sono identiche a quelle trovate con la tabella a 32 righe, salvo che lì si è avuto, nell'espressione di  $Q'_0$ , il prodotto zero  $Q_0$  anziché zero  $\overline{Q_1} Q_0$ . Ciò è dovuto alla particolare scelta fatta del valore di don't care. La scelta avrebbe dato per zero  $Q_1 Q_0$ .




Disegno della macchina completa:

 


Nota sui detector di  $x=0$  e  $x=1$ :

 Si possono fare con porte AND, che operano come riconoscitori di configurazioni binarie (si ricordino gli AND all'interno di un decoder, ciascuno specializzato a riconoscere un particolare mintermine):



Un metodo alternativo per riconoscere queste due parole CONTIGUE nella rappresentazione (cfr. progetto di interfaccia I/O: riconoscitori di indirizzi di porta) consiste nell'avere una logica che

 riconosca l'occorrenza di una qualsiasi delle due parole, e poi raffinare il riconoscimento usando il bit LSB che non si è usato prima:





# Diagramma temporale (esempio di funzionamento)

$m = 8$   
 $x = 103$

CONTROLLO		PARTE OPERATIVA			INGRESSO (LOG)
STATO	USCITE	CONDIZIONI uno zero	SHIFT REGISTER (2c)	CONTATORE (c)	
t=0 0↑ 0↓	ready	—	—	—	X
1↑ 1↓	init	0	0110011 (=103)	000	X
2↑ 2↓	comp	0	00110011 (=51)	001	X
3↑ 3↓	comp	0	00011001 (=25)	010	X
4↑ 4↓	comp	0	00001100 (=12)	011	X
5↑ 5↓	comp	0	00000110 (=6)	100	X
6↑ 6↓	comp	0	00000011 (=3)	101	X
7↑ 7↓	comp	1	00000001 (=1)	110	X
8↑ 8↓	ready	—	—	risultato	
9↑ 9↓	—	—	—	—	
10↑ 10↓	—	—	—	—	
11↑ 11↓	—	—	—	—	
12↑	—	—	—	—	

